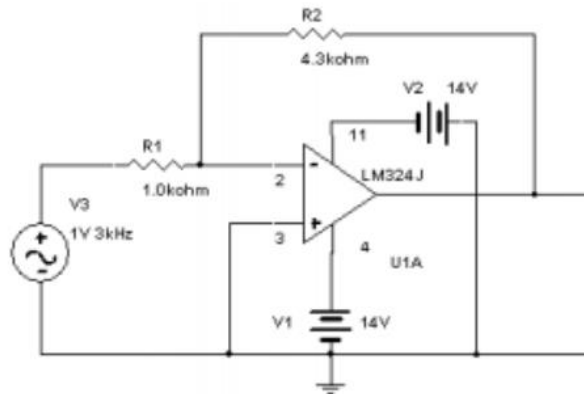


Cálculos

Calcular el voltaje de salida en un lazo cerrado operacional en cada uno de los siguientes circuitos.

Circuito 1



$$V_{out} = -\left(\frac{R_f}{R_i}\right)V_{in}$$

$$V_{in} = 1$$


$$R_i = 1000\Omega$$

$$R_f = 4300\Omega$$

$$V_{out} = -\left(\frac{4300}{1000}\right)1$$

$$V_{out} = -4,3 [V]$$

Circuito 2

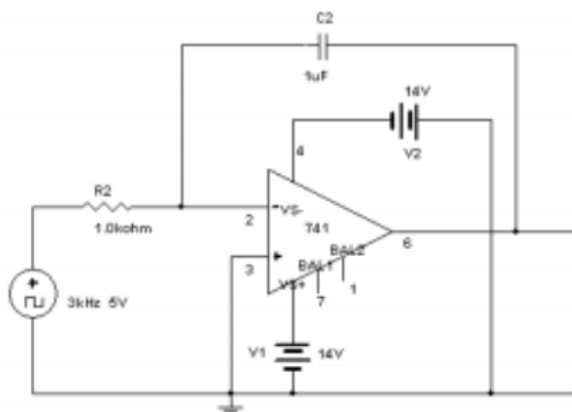

$$V_{out} = -\left(\frac{R_f}{R_i}\right)V_{in}$$

$$V_{in} = 1$$


$$Z_i = 1000\Omega$$

$$Z_f = -j53,05\Omega$$

$$V_{out} = -\frac{j53,05}{1000} * 5$$

$$V_{out} = -0,26[V]$$

Circuito 3

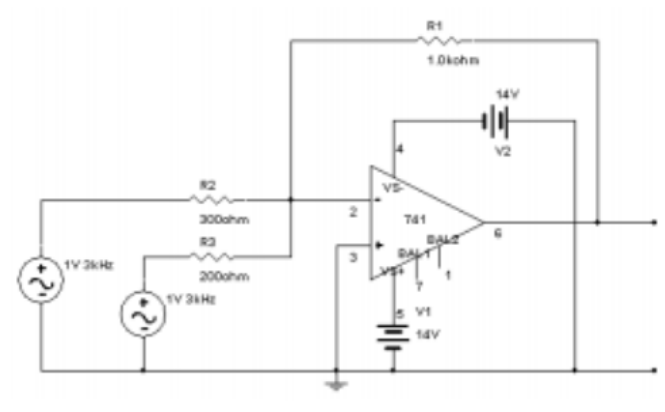

$$V_{out} = -\left(\frac{R_f}{R_i}\right)V_{in}$$

$$V_{in1} = 1$$

$$V_{in2} = 1$$

$$R_{i1} = 300\Omega$$

$$R_{i2} = 200\Omega$$

$$V_{out} = -R_f\left(\frac{V_{in1}}{R_{i1}} + \frac{V_{in2}}{R_{i2}}\right)$$

$$V_{out} = -R_f\left(\frac{V_{in1}}{R_{i1}} + \frac{V_{in2}}{R_{i2}}\right)$$

$$V_{out} = -8,333 [V]$$